

## 01 논리 게이트

### 1 논리 게이트의 개념과 종류

#### □ TTL과 CMOS 논리 레벨 정의영역

 


그림 3-1 TTL과 CMOS 논리 레벨 정의 영역

## 01 논리 게이트

#### □ NOT 게이트

- 한 개의 입력과 한 개의 출력을 갖는 게이트로 논리 부정을 나타낸다.
- NOT 게이트를 **인버터**(inverter)라고도 한다.

 


그림 3-2 NOT 게이트의 진리표와 논리 기호


## 01 논리 게이트

### □ 버퍼 게이트

- 버퍼(buffer)는 입력 신호를 그대로 출력하여 단순 전송을 표현하는 게이트다.  
입력이 0이면 0을 출력하고, 입력이 1이면 1을 출력한다.

입력 $A$	출력 $F$
0	0
1	1


$$F = A$$

 

### ❖ 3상태 버퍼(tri-state buffer)


- 출력이 3개 레벨(High, Low, 하이임피던스) 중의 하나를 갖는 논리소자

입력 $A$	$\bar{E}$	출력 $F$
0	0	0
1	0	1
0	1	하이 임피던스
1	1	하이 임피던스

 

(a) 제어 단자가 Low일 때 동작

입력 $A$	$E$	출력 $F$
0	0	하이 임피던스
1	0	하이 임피던스
0	1	0
1	1	1

 

(b) 제어 단자가 High일 때 동작

그림 3-4 3상태 버퍼의 진리표와 논리 기호

## 01 논리 게이트

### □ AND 게이트


- 입력이 모두 1인 경우에만 출력이 1이고, 입력 중 0이 하나라도 있으면 출력은 0이 되는 **논리곱**이다.

입력 $A$	$B$	출력 $F$
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	1



(a) 2입력인 경우:  $F = AB$

입력 $A$	$B$	$C$	출력 $F$
0	0	0	0
0	0	1	0
0	1	0	0
0	1	1	0
1	0	0	0
1	0	1	0
1	1	0	0
1	1	1	1

 

(b) 3입력인 경우:  $F = ABC$


그림 3-5 AND 게이트의 진리표와 논리 기호

## 01 논리 게이트

### □ OR 게이트

- 입력이 모두 0인 경우에만 출력이 0이고, 입력 중 1이 하나라도 있으면 출력은 1이 되는 **논리합**이다.


입력		출력
A	B	F
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	1

 

(a) 2입력인 경우:  $F = A + B$

그림 3-6 OR 게이트의 진리표와 논리 기호

입력			출력
A	B	C	F
0	0	0	0
0	0	1	1
0	1	0	1
0	1	1	1
1	0	0	1
1	0	1	1
1	1	0	1
1	1	1	1

 

(b) 3입력인 경우:  $F = A + B + C$

## 01 논리 게이트

### □ XOR 게이트 (eXclusive OR gate)

- 입력에 1이 홀수 개이면 출력이 1이고, 짝수 개이면 출력이 0이다.
- 2입력 XOR 게이트는 두 입력 중 하나가 1이면 출력이 1이고, 두 입력 모두 0이거나 1인 경우에만 출력이 0이 되는 것이다.

XOR → 입력 1이 홀수개 → 출력 1

입력		출력
A	B	F
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	0



(a) 2입력인 경우:  $F = \bar{A}B + A\bar{B} = A \oplus B$

그림 3-9 XOR 게이트의 진리표와 논리 기호

입력			출력
A	B	C	F
0	0	0	0
0	0	1	1
0	1	0	1
0	1	1	0
1	0	0	1
1	0	1	0
1	1	0	0
1	1	1	1



(b) 3입력인 경우:  $F = A \oplus B \oplus C$


## 01 논리 게이트

### □ XNOR 게이트 (eXclusive NOR gate)

- 입력에 1이 짝수 개이면 출력이 1이고, 홀수 개이면 출력이 0이다.
- XOR 게이트에 NOT 게이트를 연결한 것과 출력이 같으므로 XOR 게이트와 반대다.
- 2입력 XNOR 게이트는 두 입력이 다르면 출력이 0이고, 두 입력이 같으면 출력이 1이라고 생각하면 쉽다.

XNOR → 입력 1이 짝수개 → 출력 1

입력		출력
A	B	F
0	0	1
0	1	0
1	0	0
1	1	1

 

(a) 2입력인 경우:  $F = \overline{A \oplus B} = A \odot B$

그림 3-10 XNOR 게이트의 진리표와 논리 기호

입력			출력
A	B	C	F
0	0	0	1
0	0	1	0
0	1	0	0
0	1	1	1
1	0	0	0
1	0	1	1
1	1	0	1
1	1	1	0




(b) 3입력인 경우:  $F = \overline{A \oplus B \oplus C} = A \odot B \odot C$

## 01 논리 게이트

### □ NAND 게이트

- 입력이 모두 1인 경우에만 출력이 0이고, **입력에 0이 하나라도 있는 경우는 모두 출력이 1이다.**
- AND 게이트와 반대로 동작하여 NOT-AND의 의미로 NAND 게이트라고 한다.


입력		출력
A	B	F
0	0	1
0	1	1
1	0	1
1	1	0

 

(a) 2입력인 경우:  $F = \overline{AB}$

그림 3-7 NAND 게이트의 진리표와 논리 기호

입력			출력
A	B	C	F
0	0	0	1
0	0	1	1
0	1	0	1
0	1	1	1
1	0	0	1
1	0	1	1
1	1	0	1
1	1	1	0

 


(b) 3입력인 경우:  $F = \overline{ABC}$

## 01 논리 게이트

### □ NOR 게이트

- 입력이 모두 0인 경우에만 출력이 1이고, **입력에 1이 하나라도 있는 경우는 모두 출력이 0이다.**
- OR 게이트와 반대로 동작하여 NOT-OR의 의미로 NOR 게이트라고 한다.


입력		출력
A	B	F
0	0	1
0	1	0
1	0	0
1	1	0

 

(a) 2입력인 경우:  $F = \overline{A+B}$

그림 3-8 NOR 게이트의 진리표와 논리 기호

입력			출력
A	B	C	F
0	0	0	1
0	0	1	0
0	1	0	0
0	1	1	0
1	0	0	0
1	0	1	0
1	1	0	0
1	1	1	0

 

(b) 3입력인 경우:  $F = \overline{A+B+C}$

## NAND vs. NOR

### TOSHIBA NAND vs. NOR - Cell Structure

	NAND	NOR
Cell Array		
Layout		
Cross-section		
Cell size	<b>4F<sup>2</sup></b>	<b>10F<sup>2</sup></b>

# 01 논리 게이트

## 2 유니버설 게이트

- NAND와 NOR 게이트만으로도 모든 회로를 만들 수 있으므로 이 둘을 특별히 **유니버설 게이트** (universal gate) 또는 **범용 게이트**라고 한다.


모든 논리를 NAND 또는 NOR로 만들수 있음

### □ NOT 게이트 구성

- $A = 0$ 이면 입력 2개에 모두 0이 입력되므로 출력  $F = 1$ 이 된다.
- $A = 1$ 이면 입력 2개에 모두 1이 입력되므로 출력  $F = 0$ 이 된다.



(a) NAND 게이트 이용

 

(b) NOR 게이트 이용

그림 3-11 NOT 게이트 구성

입력		출력
A	B	F
0	0	1
0	1	1
1	0	1
1	1	0

(a) 2입력인 경우:  $F = \overline{AB}$

그림 3-7 NAND 게이트의 진리표와 논리 기호

입력		출력
A	B	F
0	0	1
0	1	0
1	0	0
1	1	0

(a) 2입력인 경우:  $F = \overline{A+B}$

그림 3-8 NOR 게이트의 진리표와 논리 기호

## 컴퓨터 논리체계에서 드모르간 정리

### ■ 드모르간 정리의 일반식



3항 드모르간 정리	$\overline{A+B+C} = \overline{A} \cdot \overline{B} \cdot \overline{C}$
	$\overline{A \cdot B \cdot C} = \overline{A} + \overline{B} + \overline{C}$
4항 드모르간 정리	$\overline{A+B+C+D} = \overline{A} \cdot \overline{B} \cdot \overline{C} \cdot \overline{D}$
	$\overline{A \cdot B \cdot C \cdot D} = \overline{A} + \overline{B} + \overline{C} + \overline{D}$
일반식	$\overline{A_1 + A_2 + A_3 + \dots + A_n} = \overline{A_1} \cdot \overline{A_2} \cdot \overline{A_3} \cdot \dots \cdot \overline{A_n}$
	$\overline{A_1 A_2 A_3 \dots A_n} = \overline{A_1} + \overline{A_2} + \overline{A_3} + \dots + \overline{A_n}$

## 01 논리 게이트


### AND 게이트 구성

- AND 게이트의 논리식  $F=AB$ 를 이중 부정하고 드모르간의 정리를 적용해  $F=AB=\overline{\overline{A}\overline{B}}=\overline{\overline{A}+\overline{B}}$ 로 변형하여 논리 회로를 구성한다.


NAND 응용 NOR 응용

입력	출력
A B	F
0 0	0
0 1	0
1 0	0
1 1	1

(a) 2입력인 경우:  $F=AB$

 

(a) NAND 게이트 이용 ←

 

(b) NOR 게이트 이용 ←

그림 3-12 AND 게이트 구성


### OR 게이트 구성

- OR 게이트의 논리식  $F=A+B$ 를 이중 부정하고 드모르간의 정리를 적용해  $F=A+B=\overline{\overline{A}\overline{B}}=\overline{\overline{A}+\overline{B}}$ 로 변형하여 논리 회로를 구성한다.


NOR 응용 NAND 응용

입력	출력
A B	F
0 0	0
0 1	1
1 0	1
1 1	1

(a) 2입력인 경우:  $F=A+B$

 

(a) NAND 게이트 이용 ←

 

(b) NOR 게이트 이용 ←

그림 3-13 OR 게이트 구성

## 01 논리 게이트

### XOR 게이트 구성

- 2입력 XOR 게이트의 논리식은  $F=\overline{A}B+A\overline{B}$ 로, 두 입력이 모두 0이거나 1이면 출력이 0이 된다. 이 논리식을 불 대수 법칙으로 다음과 같이 정리하여 논리 회로를 구성한다.

입력	출력
A B	F
0 0	0
0 1	1
1 0	1
1 1	0


$$F = \overline{\overline{F}} = \overline{\overline{\overline{A}B + A\overline{B}}} = \overline{(A + \overline{B})(\overline{A} + B)} = \overline{A\overline{A} + A\overline{B} + \overline{A}B + B\overline{B}}$$

$$F = \overline{A\overline{A} + A\overline{B} + \overline{A}B + B\overline{B}} = \overline{(A + \overline{B})(\overline{A} + B)} = \overline{A\overline{A} + A\overline{B} + \overline{A}B + B\overline{B}}$$


$$= \overline{A\overline{A} + A\overline{B} + \overline{A}B + B\overline{B}} = \overline{A\overline{A} + A\overline{B} + \overline{A}B + B\overline{B}}$$

NAND 응용

 AA'=0, BB'=0  
증명) A=1인 경우, A'=0이고,  
AND하면 무조건 0이 됨



 (a) AND-OR-NOT 게이트 이용:  $\overline{A}B+A\overline{B}$




(b) NAND 게이트 이용 ←

그림 3-14 XOR 게이트 구성

AND-OR-NOT 3종류 게이트 사용 vs. NAND 1종류 게이트 사용

 
## 3 와이어드 로직

- 집적 회로(IC)에서는 대부분 NAND나 NOR 게이트 형태로 구성한다.
- 둘 이상의 NAND 또는 NOR 게이트의 출력을 연결해 특정 논리 함수를 수행하는 형태를 **와이어드 로직**(wired logic)이라고 한다.



(a) TTL의 wired-AND 구성

그림 3-15 와이어드 로직 예

 

(b) ECL의 wired-OR 구성